

El sistema es el de una planta industrial que se alimenta de un circuito de 44 kV en delta aislada. El punto de común acople (PCC), en este caso, sería la barra de 44 kV en la subestación de la planta. La planta básica la forman un transformador de potencia de 5 MVA 44000/480 V, una carga electrónica tipo puente rectificador de 6 pulsos de 3.5 MW, FP de 0.88 y el resto de la planta que puede representarse por una carga lineal de 2.0 MW y 2.23 MVAR.

Durante condiciones de demanda máxima, el factor de potencia de la planta alcanza el valor de 0.8 y se desea compensar este valor a 0.93, mediante la instalación de un banco de condensadores al 100 % de operación.

### 8.3 OBJETIVOS

Familiarizarse con los modelos implementados y verificar los cálculos realizados para el sistema base (equivalente del sistema, transformador y carga lineal).

Con el sistema sin compensación reactiva (sistema base) observar las formas de onda de la tensión y la corriente en 44 kV y 480V.

Calcular los reactivos necesarios para obtener un  $FP = 0.93$ . Modelar el sistema compensado y observar las formas de onda de la tensión y la corriente.

Calcular el contenido armónico y THD de las ondas de tensión y corriente mediante la subrutina Fourier o mediante el uso de los MODELS (para el caso actual se suministran dos modelos para cálculo el de armónicos).

Verificar si existen problemas de resonancia armónica y determinarla con el cálculo de la impedancia armónica en barras de 480 V, mediante la subrutina Frequency Scan.

Diseñar el banco de condensadores como filtro de absorción, para disminuir el impacto de la carga no lineal dentro de la planta y hacia el sistema.


Con el sistema compensado y sintonizado, observar las formas de onda de la tensión y la corriente y calcular su contenido armónico y distorsión total THD.

En cada uno de los ítems se debe verificar en el punto de común acople con la planta (nivel de 44 kV). Los índices de distorsión, con los límites establecidos en la norma IEEE 519 de 1992.

Debe verificarse, mediante cálculos manuales (similar a lo hecho en clase), el efecto de la resonancia generada por los condensadores y el impacto del filtro diseñado a la frecuencia armónica del problema.


#### 8.4 PUENTE RECTIFICADOR DE SEIS PULSOS

La carga no lineal electrónica típica es el puente rectificador de seis pulsos, como se observa en la figura 49.

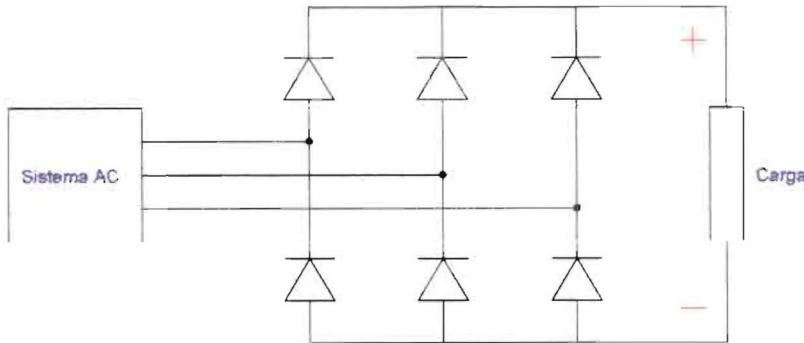


**Figura 49.** Puente rectificador de seis pulsos

El elemento básico del puente es el diodo, que dentro de la librería del programa ATP es el suiche tipo 11.

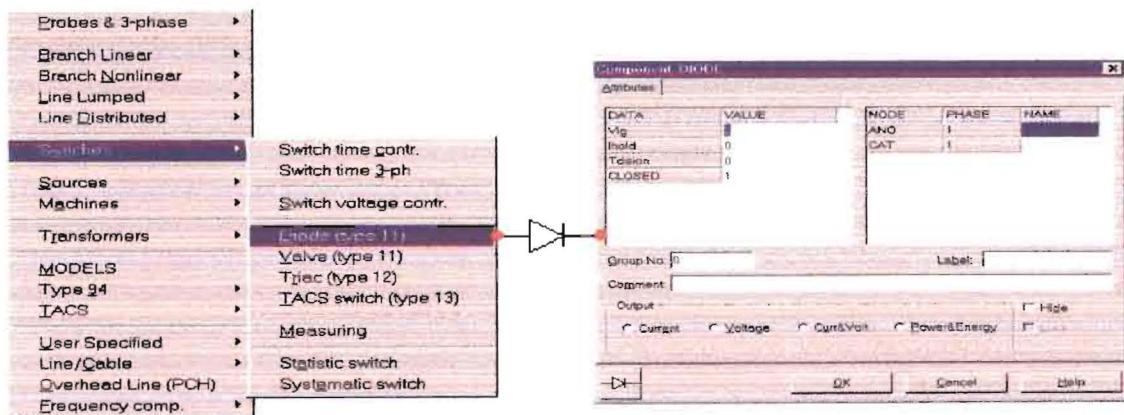

**Figura 50.** Suiche tipo 11 o diodo

Para efectos de simulación, al diodo se le colocan elementos que normalmente están presentes en un sistema real (figura 51). En paralelo con cada diodo se coloca una rama tipo "snubber" (amortiguador), formada por la serie de una resistencia y un capacitor, típicamente de valores de  $1200\ \Omega$  y  $0.1\ \mu F$ , y una resistencia serie, que debe ser pequeña con respecto al valor de resistencia, con la cual se simula la carga que se coloca al rectificador. En este caso, se colocó una resistencia serie de  $0.001\ \Omega$  (comparar con respecto a la resistencia de carga de  $0.093\ \Omega$ ).

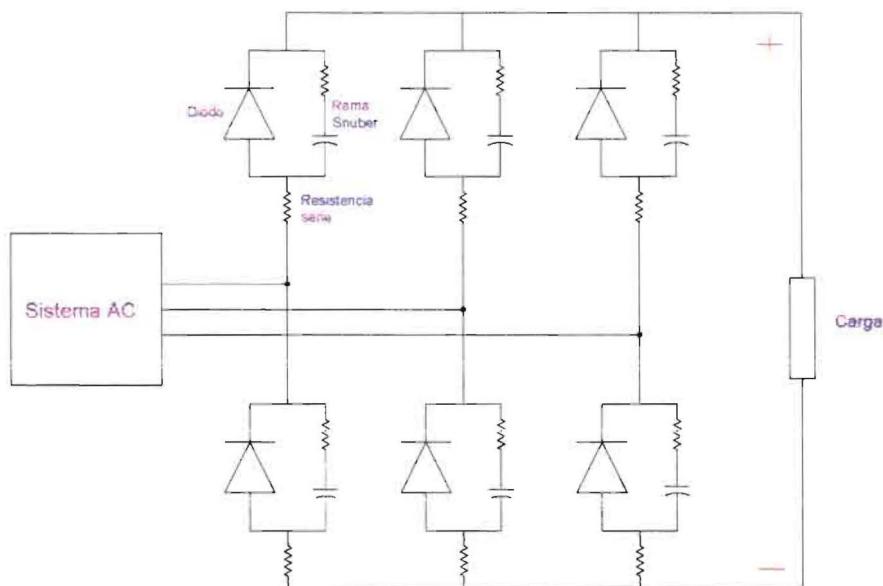


**Figura 51.** Puente rectificador para simulación

El puente en la herramienta Atpdraw puede quedar como se observa en la figura 52. Los datos más relevantes de simulación son los siguientes:

$$T_{max} = 50\ ms$$

$$\Delta t = 1\ \mu s$$

$$\text{Plot Freq} = 3$$

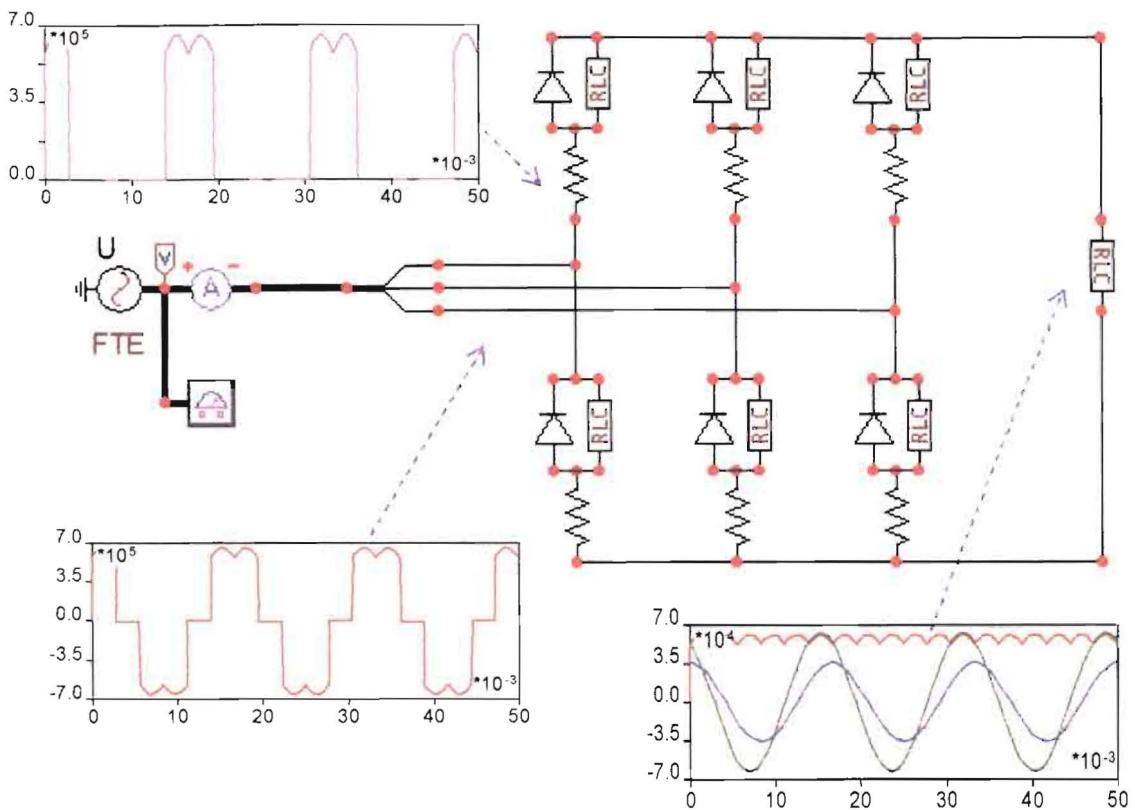


**Figura 52.** Puente rectificador en Atpdraw y variables de interés

Para este puente se debe realizar mínimo lo siguiente:

- Identificar las formas de onda de voltaje DC para carga resistiva. Deducir la expresión para calcular el valor DC de este voltaje.
- Identificar la forma de la corriente AC, para carga resistiva.
- Deducir los armónicos para la corriente AC, suponiendo carga RL.


## 8.5 PUENTE RECTIFICADOR CONTROLADO DE SEIS PULSOS

Cuando el puente se encuentra formado por diodos, su conmutación se hace en forma natural, pero si se quiere un control del voltaje DC hay que controlar el ángulo de disparo de los tiristores, mediante una estrategia de control de los mismos.

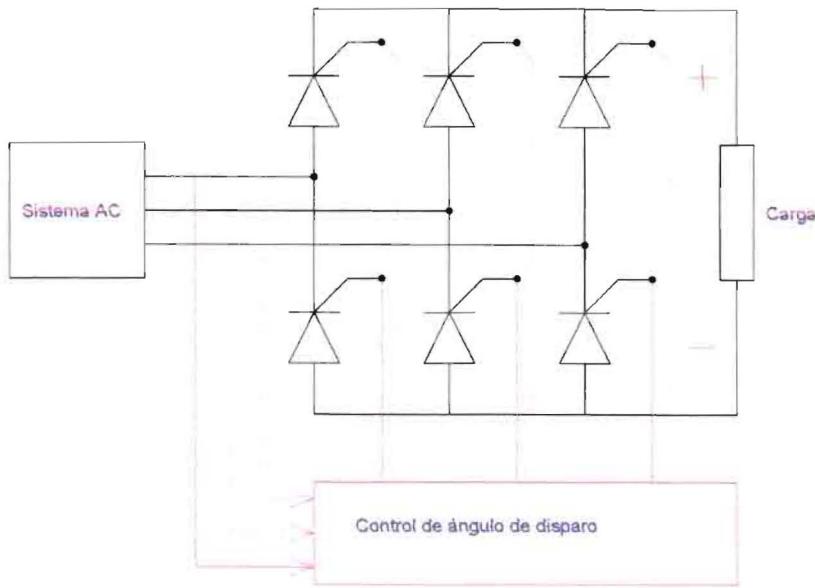

**Figura 53.** Puente rectificador controlado

El puente controlado no existe directamente como modelo en el ATP. Lo que se debe es desarrollar un modelo mediante alguna de las dos herramientas disponibles para realizar funciones de control, que son los TACS o los MODELS.

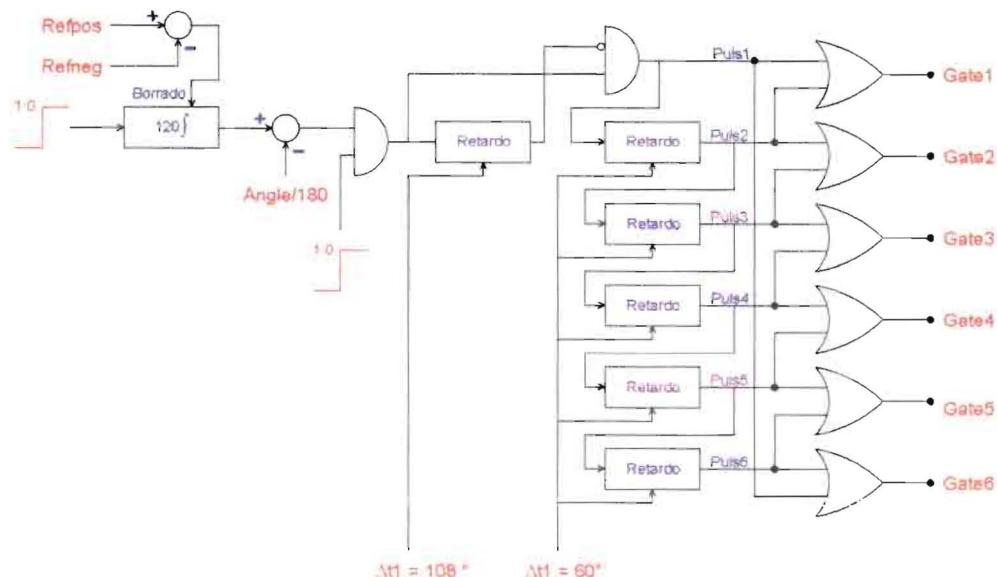

**Figura 54.** Estrategia de control del puente

La estrategia de control se puede implementar con la opción TACS. El código correspondiente se observa en el cuadro siguiente.

Tabla 4. Estrategia de control para el puente en código TACS

11DLY6UD .002777778			
90REFPOS			
90REFNEG			
98VAC =REFPOS-REFNEG			
98RAMP1_58+UNITY	120.00	0.0	1.0VAC
98COMP1_ =(RAMP1_ANGLE/_180) .AND. UNITY			
98DCMP1_54+COMP1_		5.0E-3	
98PULS1_ = .NOT. DCMP1_ .AND. COMP1_			
98PULS2_54:PULS1_			DLY6UD
98PULS3_54+PULS2_			DLY6UD
98PULS4_54+PULS3_			DLY6UD
98PULS5_54+PULS4_			DLY6UD
98PULS6_54+PULS5_			DLY6UD
98GATE1_ = PULS1_.OR. PULS2_			
98GATE2_ = PULS2_.OR. PULS3_			
98GATE3_ = PULS3_.OR. PULS4_			
98GATE4_ = PULS4_.OR. PULS5_			
98GATE5_ = PULS5_.OR. PULS6_			
98GATE6_ = PULS6_.OR. PULS1_			

Todo el puente formado por los tiristores, sus ramas snubber, resistencias serie y la estrategia de control implementada en TACS, se puede agrupar en un solo modelo al cual se le asigna un ícono, como aparece en el cuadro siguiente.


**Tabla 5.** Modelo completo del puente controlado en código TACS

```

/TACS
11DLY60D .002777778
90REFPOS
90REFNEG
98VAC_ =REFPOS-REFNEG
98RAMPI_ 58+UNITY
98COMPI_ =(RAMP1_-ANGLE_/180) .AND. UNITY
98DCMPI_ 54+COMPI_
98PULS1_ = .NOT. DCMPI_ .AND. COMPI_
98PULS2_ 54+PULS1_
98PULS3_ 54+PULS2_
98PULS4_ 54+PULS3_
98PULS5_ 54+PULS4_
98PULS6_ 54+PULS5_
98GATE1_ = PULS1_ .OR. PULS2_
98GATE2_ = PULS2_ .OR. PULS3_
98GATE3_ = PULS3_ .OR. PULS4_
98GATE4_ = PULS4_ .OR. PULS5_
98GATE5_ = PULS5_ .OR. PULS6_
98GATE6_ = PULS6_ .OR. PULS1_
/BRANCH
$VINTAGE,0
    POS__MID1__ Rsnub_
    POS__MID3__ POS__MID1__ Csnu...
    POS__MID5__ POS__MID1__
    U__AMID4__ POS__MID1__
    U__BMID6__ POS__MID1__
    U__CMID2__ POS__MID1__
    MID1_U_A Rserie
    MID3_U_BMID1_U_A
    MID5_U_CMID1_U_A
    MID4_NEG_MID1_U_A
    MID6_NEG_MID1_U_A
    MID2_NEG_MID1_U_A
/SWITCH
11MID1_POS_
11MID3_POS_
11MID5_POS_
11MID4_U_A
11MID6_U_B
11MID2_U_C
$EOF User-supplied header cards follow.          09-Feb-02 03.59.12
ARG,U_A,U_B,U_C,POS_,NEG_,REFPOS,REFNEG
ARG,ANGLE_,Rsnub_,Csnu...
NUM,ANGLE_,Rsnub_,Csnu...
Rserie
DUM,PULS1_,PULS2_,PULS3_,PULS4_,PULS5_,PULS6_,MID1_,MID2_,MID3_
DUM,GATE1_,GATE2_,GATE3_,GATE4_,GATE5_,GATE6_,VAC_,RAMPI_,COMPI_
DUM,DCMPI_,DLY60D,MID4_,MID5_,MID6_

```

La figura 55 indica la utilización del modelo. Los parámetros de este modelo son los siguientes: Ángulo de disparo, resistencia de la rama Snubber, capacitancia de la rama Snubber, resistencia en serie con los tiristores.

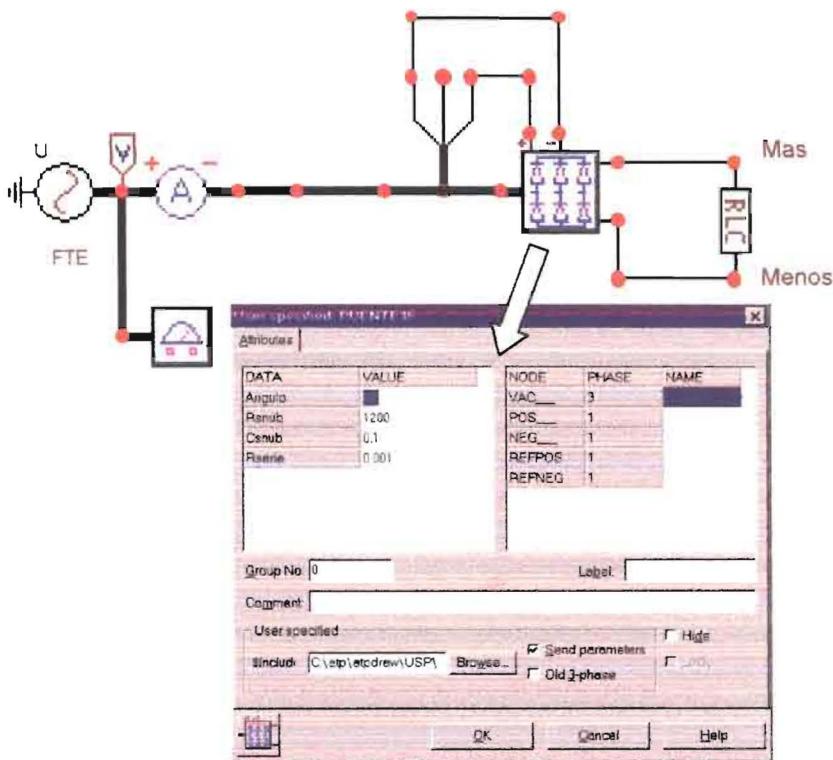

**Figura 55.** Utilización del modelo de puente rectificador controlado y su ventana de diálogo

Los datos más relevantes de la simulación son los siguientes:

$$T_{max} = 50 \text{ ms}$$

$$\Delta t = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$\text{Print Freq} = 25000$$

$$\text{Plot Freq} = 15$$

Para el puente controlado se debe realizar como mínimo lo siguiente:

- Identificar las formas de onda de voltaje DC, para carga resistiva y para diferentes ángulos de disparo.
- Identificar la forma de la corriente AC, para carga resistiva.
- Identificar el desfase existente entre el voltaje de fase AC de la fuente y la fundamental de corriente. Interesa en este caso identificar en forma cualitativa y cuantitativa el concepto de factor de potencia de desplazamiento y el factor de potencia verdadero, introducido por el puente controlado.

## 8.6 MODELO ARMÓNICO

Este modelo es simplemente de cálculo y lo que hace es evaluar cualquier armónico de voltaje o de corriente y el correspondiente valor RMS.

La forma como se implementa este modelo con la herramienta MODELS se indica en la tabla siguiente:

Tabla 6. Modelo ARMO en lenguaje MODELS

```
MODEL ARMO
INPUT in
DATA n
      freq
      tb
      sample
      reset
      int1
      int2
      fsen
      fcos
      prosen
      procos
      an
      bn
      cn
      ang
      armo
      vrms
OUTPUT armo, vrms
HISTORY int1 (DEFLT : 0)
        int2 (DEFLT : 0)
INIT an := 0.0
bn := 0.0
int1 := 0.0
int2 := 0.0
ang := 0.0
ENDINIT
EXEC
--Generación de base de tiempo entre 0-T
tb := t-trunc(t*freq)/freq
--Generación de señal de muestreo y borrado
IF (tb>-1/freq-timestep AND tb<1/freq) THEN sample:=1.0
ELSE sample := 0.0
ENDIF
fsen := sin(2*3.1416*freq*n*t)*2*freq
fcos := cos(2*3.1416*freq*n*t)*2*freq
prosen := in*fsen
procos := in*fcos
--Integración
LAPLACE(int1/prosen) := 1/(1+s)
LAPLACE(int2/procos) := 1/(1+s)
--Muestreo y borrado de integrales
IF sample > 0.0 THEN an := int1
bn := int2
in,li := 0.0
int2 := 0.0
ENDIF
cn := sqrt(an**2 + bn**2)
IF an < 0.0 THEN ang := 1.5708
ELSE ang := atan2(bn,an)
ENDIF
armo := cn*sin(2*3.1416*freq*n*t+ang)
vrms := rn/sqrt(2)
ENDEXEC
ENDMODEL
```

Para generar un modelo nuevo se empieza como aparece en la figura 56.

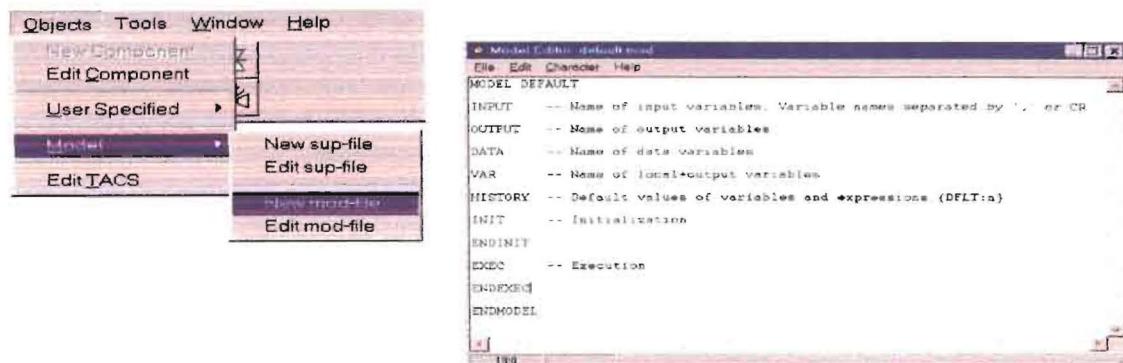


Figura 56. Generación de un nuevo elemento con MODELS

En el editor nativo del Atpdraw aparecen las partes con las que se estructuraría en MODELS un modelo general. En esta misma ventana se puede editar o en otro editor de archivos planos y se guarda con la correspondiente extensión \*.MOD en el directorio C:\Atp\Atpdaw\Mod. La forma como se incorpora el modelo ARMO dentro del ATPDRAW con la herramienta MODELS se ilustra en las figuras 57 y 58.

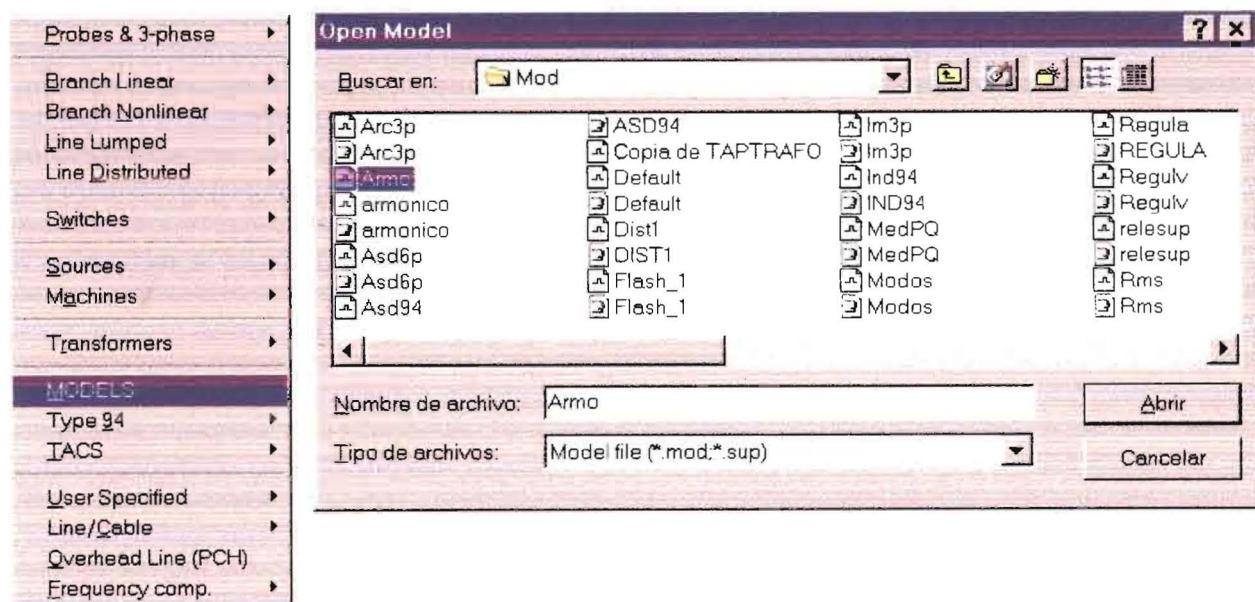


Figura 57. Incorporación del modelo ARMO dentro de la librería de MODELS


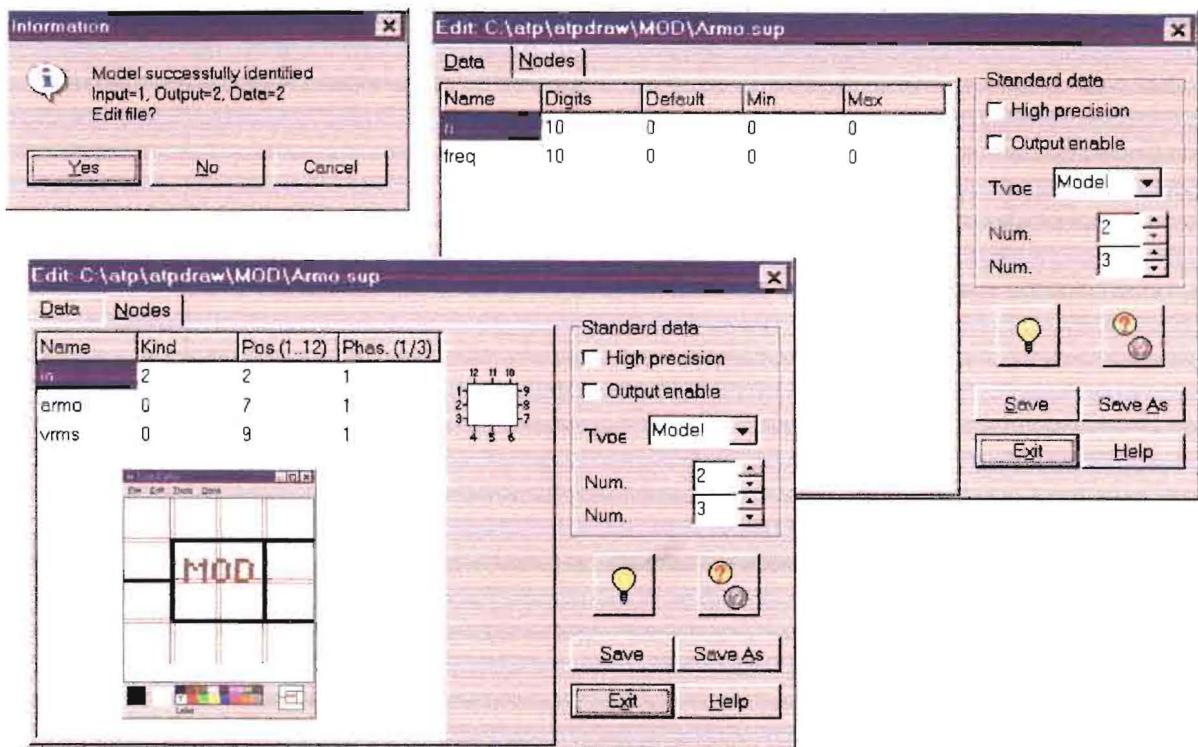



Figura 58. Definición de datos y nodos del modelo ARMO

Utilizando el modelo ARMO determinar:

- La descomposición armónica de la corriente del puente
- Calcular el factor de distorsión para la corriente.

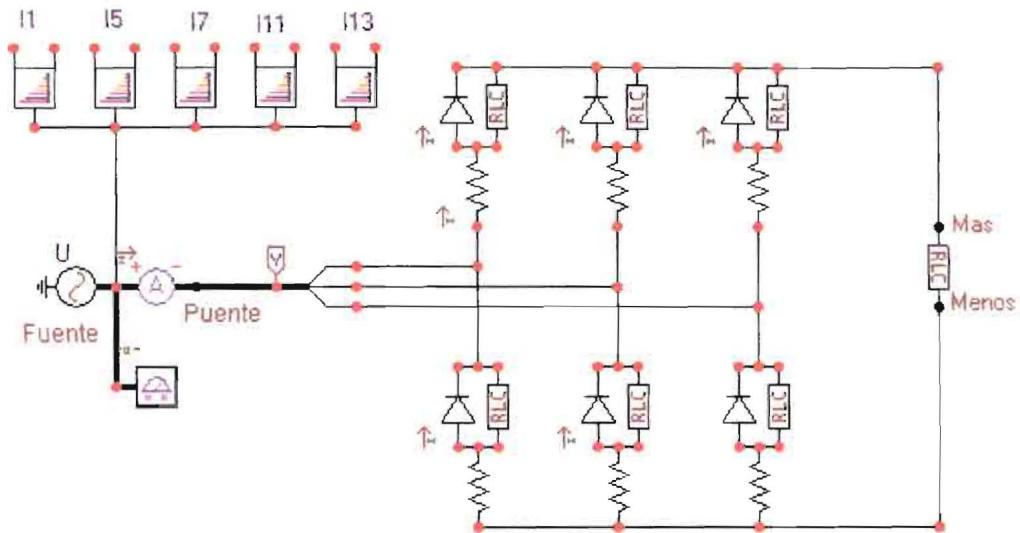


**Figura 59.** Utilización de modelo ARMO en descomposición de corriente del puente

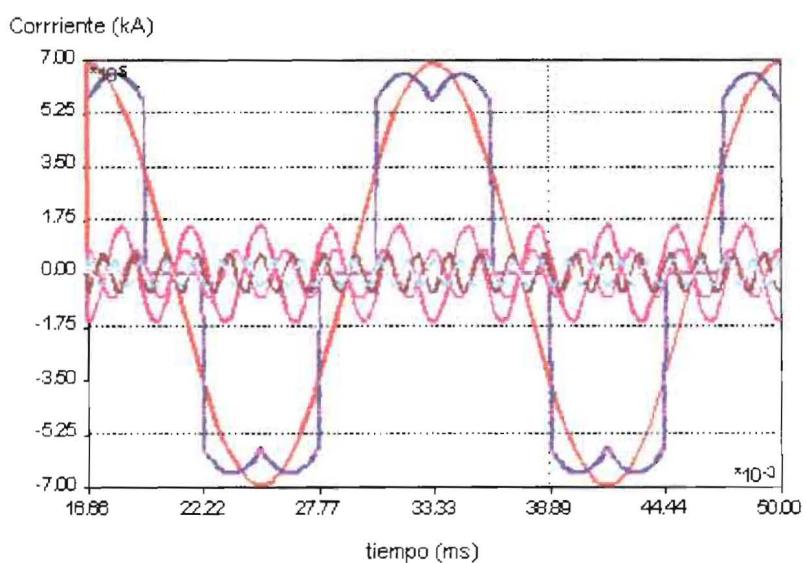

**Figura 60.** Resultado de la descomposición armónica de la corriente

## 8.7 DISTORSIÓN DEBIDA AL PUENTE Y PRESENCIA DE TRANSFORMADOR

El verdadero problema por la presencia de corrientes armónicas, es que éstas circulan hacia la fuente por elementos de la red que tienen impedancia (transformadores y líneas), generando distorsiones que afectan la forma de onda del voltaje en mayor grado mientras más alejado se esté de la fuente. En la figura 61 el transformador de potencia se ha referido al lado de baja, de manera que se pueda observar la distorsión del voltaje antes y después del transformador.

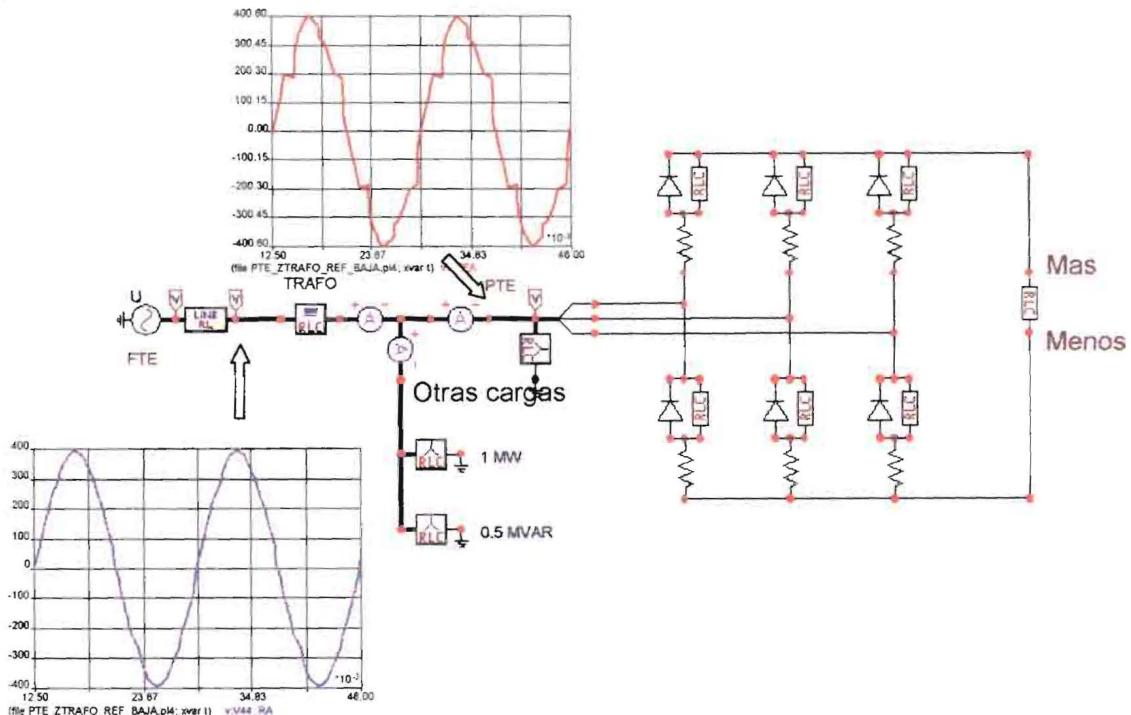

**Figura 61.** Distorsión armónica del voltaje antes y después del transformador

El transformador se puede representar en forma real conectado a sus respectivos niveles de tensión nominales y teniendo en cuenta la forma de conexión de sus devanados primario y secundario. (Ver figura 62)